

高效率高密度AC/DC变流 技术研究

仅限PMIC会员单位内部使用，不得外传

Xinke Wu Ph. D





空间电源



雷达电源



全电飞机



电动汽车



轨道交通

高密度
高效率



数据中心服务器电源




5G通讯电源



便携设备电源

 Power Consumption of Data Center in China




- > 4000亿 kWh
- 5%-8% 总耗电量

[1] 吕天文. 人工智能浪潮下的数据中心趋势分析, 2018, <http://www.gdctech.org/c41581.jsp>


[2] 闫志强. 中国能源报. 数据中心粗放发展节能降耗潜力大, 2016, http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2016-05/30/content_1684451.htm

传统交流供电架构

 


数据中心服务器

高压直流供电架构

 

- ◆转换级数少
- ◆整体效率高
- ◆成本低
- ◆易扩展

单相AC/DC变流器的功率密度和效率现状与趋势

 




单相AC/DC电源的体积分析



600W AC/DC 模块 (W/O E-Cap)


功率密度: $\sim 185 \text{ W/in}^3$

80k~200kHz

   


磁元件体积 $> 46\%$

Two-level totem-pole PFC

 


Volume breakdown

 

Inductor takes the largest volume


电感尺寸与多电平的关系

 



Volume breakdown

Inductance:
$$L = \frac{1}{f_s} \frac{V_{dc}}{(N_{level} - 1)^2} \frac{1}{4\Delta i_{L_max}}$$
 
$$Volume \approx k_L \left(\frac{I_p I_{RMS}}{k_w J B_m} \right)^{3/4} L^{3/4}$$



$N_{level} = 2$

  

$N_{level} = 3$


W. G. Hurley, "Transformers and inductors for power electronics :theory, design and applications,"

Y. Lei *et al.*, "A 2-kW Single-Phase Seven-Level Flying Capacitor Multilevel Inverter With an Active Energy Buffer," TPEL, Nov. 2017.

Y. Lei, W. Liu and R. C. N. Pilawa-Podgurski, "An Analytical Method to Evaluate ...," IEEE TPEL, March 2018.



以CHB 拓扑为例

 

基于GaN器件的CHB 整流拓扑

单桥臂损耗

$$P_{GaN} = k_{temp} k_{dyn} I_{in}^2 R_{ds_on} + \frac{V_{cell} (I_{in} k_g FoM_{HS} + FoM_{oss}) f_s}{R_{ds_on}}$$

$$\begin{cases} FoM_{oss} = Q_{oss} R_{ds_on} \\ FoM_{HS} = (Q_{gs2} + Q_{gd}) R_{ds_on} \end{cases}$$
$$P_{GaN_min} = 4 I_{in} \sqrt{N_{cells} V_{dc} k_{temp} k_{dyn} (k_g I_{in} FoM_{HS} + k_2 FoM_{oss}) f_s}$$


器件总损耗 (最小值)

J. W. Wu and X.K Wu, "FoM Based Optimal Frequency and Voltage Level Design ...," *IEEE APEC*, 2020, pp. 1911-1915.
D. Reusch, et_al, "Improving System Performance with eGaN® FETs in DC-DC Applications" ,*IMAPS2013*, pp.764-769.


简化的多电平Boost电路最小损耗模型

简化后 $P_{GaN_min} = 4V_{dc}I_{in} \sqrt{k_{temp}k_{dyn}(k_g I_{in}(1+k_{g2d})C_{gd(tr)}R_{ds_on} + C_{oss(er)}R_{ds_on})f_s}$


C: 器件寄生电容

 

损耗等效

 

 多个串联器件 $C_{eq} \times R_{eq} = \frac{C_{oss(er)}}{N_{cells}} \times N_{cells} R_{ds_on} = NFoM_{oss}$ 单个低压器件



多个串联器件 $C_{eq} \times R_{eq} = C_{oss(er)} R_{ds_on} = NFoM_{oss}$ 单个低压器件


$$\begin{cases} NFoM_{sw} = C_{gd(sw)} R_{ds_on} \\ NFoM_{oss} = C_{oss(er)} R_{ds_on} \\ k_{sw} = k_g (1 + k_{g2d}) \end{cases} \quad P_{GaN_min} = 4V_{dc} I_{in} \sqrt{k_{temp} k_{dyn} (k_{sw} I_{in} NFoM_{sw} + NFoM_{oss})} f_s$$

Boost多电平拓扑的器件损耗统一模型


J. Wu and X. Wu, "FoM Based Optimal Frequency and Voltage Level Design ...," *IEEE APEC*, 2020, pp. 1911-1915.

基于CHB 拓扑的高效率高密度PFC


基于商业化GaN器件

 

6-cell CHB PFC

 


 $f_s: \sim 60\text{kHz}$
 $\sim 1.3 \text{ kW/in}^3$
(Main circuit)




Full Load

PF=0.99

 


peak efficiency: >99.1%

单相PFC样机功率密度与效率比较

 


仅限PMIC成员单位内部使用，不得外传

AC/DC: CHB单相多电平PFC拓扑+DC/DC

 

Density: $\sim 1300\text{W/in}^3$


Efficiency: $>99\%$ (@220Vac)

 

Density: $\sim 1300\text{W/in}^3$

Efficiency (@full load): $>98\%$ @1MHz

隔离型DC/DC模块的功率密度趋势

 

MHz高频谐振DCX模块的通用拓扑



1.3MHz, ~98%




DCX 1MHz GaN
4 Layer PCB
97.5%, 900W/in³
(2016)






1.6MHz, 97%

- LC 串联谐振拓扑
- 矩阵变压器

 

- ☺ 零电压开通 ZVS on
- ☺ 零电流关断 ZCS off
- ☺ 副边没有反向恢复损耗

State of the art of DCX Module

   

开关损耗可忽略



$$P_c(R_{dson}) = A * \frac{1}{R_{dson}} + B * R_{dson}$$

A and B: Constant

$$A = \frac{8n_T^2 V_o^2 T_r * NFoM^2}{t_d^2 T_s}$$

$$B = \frac{\pi^2 I_o^2 T_s}{8n_T^2 T_r}$$

DCX原边导通损耗模型

  

$$NFoM = R_{dson} * C_{otr}$$

最小损耗:


$$P_c(R_{dson}) \geq 2\sqrt{AB} = P_{cmin} = \frac{2\pi V_o I_o * NFoM}{t_d}$$

给定桥臂死区 t_d


MOSFET的 NFoM 与 耐压 的关系

Low $V_{(BR)DSS}$ = Low NFoM
 
$$P_{Cmin} = \frac{2\pi * P_o * NFoM}{t_d}$$




 Series-connected low $V_{(BR)DSS}$ devices




$$NFoM = (\cancel{n} R_{dson}) \cdot \frac{C_{otr}}{\cancel{n}}$$

 
$$P_{Cmin_N} = \frac{P_{Cmin}}{P_o} = \frac{2\pi * \eta * NFoM}{t_d}$$




低压元胞电路的高压串联/低压并联

 

元胞电路

 


4组元胞电路，原边串，副边并


 


输入: 380V
输出: 12V/150A
功率: 1.8kW

Density:
~900W/in³
fs: 1MHz
6Lays PCB

 


MHz高频导致更大滤波器体积

  


滤波器体积远大于DC/DC
变换模块

高压器件构成的传统方案

 

传统方案的总共模电流

 


$$i_{CM} = 16C \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

C : 一匝原副边绕组的层间物理电容
 Δv : LLC谐振变换器的输入电压
 Δt : 用来实现软开关的死区时间

低压器件构成的多胞电路串并联(ISOP)方案

低压器件构成的ISOP方案(输入串联输出并联)

 

ISOP方案的总共模电流

$$i_{CM(ISOP)} = 2C \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t}$$


$$20 \log \left(\frac{i_{CM(ISOP)}}{i_{CM}} \right) = -18dB$$

共模电流减小到原来的八分之一

C : 一匝原副边绕组的层间物理电容
 Δv : LLC谐振变换器的输入电压
 Δt : 用来实现软开关的死区时间



电路单元内交错互补驱动

 

电路单元内交错之后的总共模电流


$$i_{CM''} = 0$$

➤ 电路单元内共模噪声抵消



基于多胞电路复合交错控制策略对比

电路单元内交错并联 + 电路单元间交错并联


高压器件构成的传统方案

 

低压器件构成的输入串联方案

  

 - 测试范围内共模噪声减小50dB
- 基本接近EMI测试标准，滤波器体积大大减小



□ 多电平技术可以大幅降低PFC磁元件体积

减小电感的秒参数，还可以减小伏参数，更有效的减小电感体积，提高效率。

□ 揭示了低NFoM器件可以提高MHz变换器效率的电路本质

在PFC和DC/DC中，低压器件具有比高压(GaN)器件更低的NFoM，可以降低损耗，获得更高的效率

□ 低压元胞电路串联降低高压导通损耗，提高功率密度

- 1) 元胞低压电路串联的拓扑可以降低导通损耗，提高效率
- 2) 多元胞低压串联可以降低共模EMI噪声，提高系统功率密度。
- 3) 通过优化元胞电路间控制逻辑，可以进一步降低/消除共模EMI滤波器

